# FSM ADC Finite State Machine Analog-To-Digital Converter

#### Team 1:

202200284 - Danni Raetzel

202304936 - Lucie Mandøe

202200298 - Martin Elken

202200296 - Mikkel Amstrup Brandt Neiiendam

202307576 - Kasper David Arberg

# Indholdsfortegnelse

Indledning	3
Design / Teori	
Implementering	
FSM (Finite State Machine)	
ADC (Analog-To-Digital Converter) blok	
Step scaling blok	7
Simulering	8
Realisering	
Schematic	11
Demo	11
Constraints	
Konklusion	13

# Indledning

I denne laboratorieøvelse vil vi udvikle og implementere en analog-til-digital omformer (ADC) med VHDL, som kan konvertere en analog spænding til en digital værdi, der vises på et 7-segment display. Vi vil anvende Analog Discovery til at generere de analoge spændinger, der skal måles. I denne forbindelse har vi valgt at benytte en counting\_ADC til at udføre konverteringen, der kan måle analoge spændingsniveauer og præsentere dem digitalt på et 7-segment display ved hjælp af en multiplexer, der styrer displayets segmenter.

# **Design / Teori**

Dette projekt omfatter design og implementering af en ADC (Analog-To-Digital Converter). En ADC omdanner et analogt input signal til en tilsvarende digital repræsentation. Denne type ADC bruger en ekstern clock til at styre tælle-operationerne. Når en konvertering startes, begynder ADC'en at tælle fra en startværdi, normalt 0 eller en anden forudbestemt værdi. Det analoge inputsignal, f.eks. spændingen, der skal konverteres, er forbundet til en reference, og tælleren inkrementeres, indtil den nåede værdi svarer til det analoge input. Hver inkrementering repræsenterer et trin i ADC'ens opløsning. Når konverteringen er færdig, gemmes den endelige værdi i tælleren. Denne værdi repræsenterer det digitale output fra ADC'en og giver en digital repræsentation af det analoge inputsignal. Opløsningen af ADC'en bestemmes af antallet af bit i tælleren.

#### FSM-enhed

FSM'en fungerer som hjernen i vores ADC-controller og styrer processen med at konvertere det analoge inputsignal til en digital værdi. Dens formål er at organisere og styre forskellige tilstande og overgange i konverteringsprocessen.

#### **Tilstande**

- 1. **Idle (Ventetilstand):** I denne tilstand er ADC'en inaktiv og venter på at starte en konverteringscyklus.
- Start Conversion (Start konvertering): Denne tilstand aktiveres, når en konvertering skal startes. ADC'en begynder at tælle eller udføre andre nødvendige operationer for at konvertere det analoge input til en digital værdi.
- 3. Conversion in Progress (Konvertering pågår): ADC'en er i gang med at udføre konverteringen. Den overvåger det analoge inputsignal og producerer det tilsvarende digitale output.

4. **Conversion Complete (Konvertering fuldført):** Når konverteringen er afsluttet, går ADC'en ind i denne tilstand. Den sender det digitale output til scaling unit'en og er klar til at starte en ny konvertering, hvis nødvendigt.

#### Overgangslogik

- Idle til Start Conversion: Denne overgang udløses, når startsignalet modtages fra kontrolenheden. ADC'en skifter fra ventetilstand til starttilstand for at initiere konverteringen.
- Start Conversion til Conversion in Progress: Når konverteringen er startet, skifter ADC'en til konverteringstilstanden og begynder at udføre konverteringsoperationerne.
- Conversion in Progress til Conversion Complete: Når konverteringen er afsluttet, skifter ADC'en til fuldførelsestilstand og er klar til at sende det digitale output.

#### **ADC-enhed**


ADC-enheden er designet til at konvertere et analogt input-signal til en tilsvarende digital repræsentation. Den modtager input-signaler som 'clk' (ur), 'reset' (nulstilling), 'start' (start konvertering), 'comp' (komparationsinput fra R2R), og 'en' (aktivere ADC'en). Ud over dette giver den også outputsignaler for 'ready' (klar til ny konvertering) og 'busy' (beskæftiget med konvertering).

#### Scaling unit

Scaling-unit'en konverterer det digitale output fra ADC'en til en repræsentation, der kan vises på 7-segment displayet. Den modtager det digitale output fra ADC'en Ved hjælp af en skaleringfaktor på 13 mV/bit omdanner scaling-unit'en det digitale output fra ADC'en til en millivolt værdi, der er proportionel med det oprindelige analoge inputsignal. Dette sikrer, at det digitale output på displayet afspejler den faktiske spænding, der blev målt.

Efter skaleringen konverteres den resulterende millivolt værdi til et 4-cifret BCD-format (Binary Coded Decimal). Dette gøres ved at opdele den skalerede værdi i fire separate nibbler, hver repræsenterer et decimalciffer fra 0 til 9. Hvert cifre er derefter klar til at blive vist på 7-segment displayet.

#### Blokdiagrammer

 

Figur 1 - Blokdiagram

# **Implementering**

I det implementerede system bruger vi tre hovedblokke til at opbygge det fulde kredsløb: ADC'en (Analog-To-Digital Converter), Scaling Unit og Display Multiplexer med 7-segment dekoder. Da display multiplexer og 7-segment dekoder allerede er beskrevet i tidligere rapporter, vil vi fokusere på ADC'en og scaling unit'en.

## **FSM (Finite State Machine)**

#### Interne tællere og signaler

Vores FSM benytter interne tællere og signaler til at styre konverteringsprocessen. Disse omfatter state\_reg og state\_next, der styrer tilstandsovergange, og en intern 8-bit tæller til at spore antallet af clock-cyklusser under konvertering.

#### Tilstandsovergange

Ved start af konverteringsprocessen aktiveres vores FSM, og den går i gang med at overvåge tilstandsovergange. Vi bruger en tilstandsregister (state\_reg) til at opretholde den aktuelle tilstand og en næste tilstandssignal (state\_next) til at bestemme den næste tilstand baseret på aktuelle betingelser og kontrolsignaler.

#### Overvågning af komparator

Under konverteringsprocessen overvåger vores FSM også komparatoren fra R2R-netværket. Når komparatoren registrerer, at det analoge input-signal har nået eller overskredet den korrekte værdi, aktiveres comp-signalet, hvilket indikerer, at konverteringen skal afsluttes. Dette udløser en tilstands-overgang i FSM'en, hvor antallet af trin sendes til vores step scaling blok til yderligere behandling.

#### Kontrol af konverterings-cyklus

Under hele konverterings-cyklussen overvåger FSM'en clock-signalet (clk) og styrer, hvornår konverteringen starter, stopper og rapporterer om status gennem relevante kontrolsignaler som 'start' og 'comp'.

## ADC (Analog-To-Digital Converter) blok

Vores ADC Counter benytter sig af både interne tællinger, inputs 'clk' 'reset' 'enable', samt nogle logiske inputs 'start' og 'comp'.

Når ADC'en er aktiveret og konverteringsprocessen er startet, begynder tælleren at tælle opad med hver cyklus af prescaleren. Tælleren benytter sig af 'state\_reg' og 'state\_next' til dette, dens tælling udføres internt i enheden og anvender en 8-bit tæller, hvilket betyder, at den kan repræsentere værdier fra 0 til 255, hvilket er passende til vores 8bit R2R ADC.

Under konverteringsprocessen overvåger tælleren også komparatoren fra R2R-netværket. Når R2R komparator signalet, 'comp', går lav, indikerer det, at tællingen skal stoppes, og herfra vil vores antal af steps blive videresendt til vores step scaling blok.

For at forbedre brugeroplevelsen er der også tilføjet indikatorlys til vores ADC. Når ADC'en er i gang med at konvertere, lyser "busy"-lyset, og når den er klar til at starte en ny konvertering, lyser "ready"-lyset.

```
26 🖨
         process (clk, reset)
27
         begin
28 🖨
            if (reset = '1') then
29
30
31
                state_reg <= S_IDLE;
                counter <= (others => '0');
            elsif rising_edge(clk) then
32 🖨
             if (en = '1') then
                                             -- state and so on only shifted when en is true, to slow down state machine.
33
                   state_reg <= state_next; -- data-path for state variable</pre>
                     counter <= counter_next; -- data-path for counter</pre>
35 🖨
36 🗀
            end if;
37 🖨
        end process;
         -- Next state logic with Moore and Mealy output logic
38 :
39 🖨
        process(state_reg, start, comp, counter)
40
41
             -- Default
42
43
44
            state_next <= state_reg;
            counter_next <= counter;
           r2r <= (counter);
45
46
           value <= (counter);
            -- Finite State Machine with Data path
47 😑
           case state reg is
48 🖨
               when S IDLE =>
49
50
                   ready <= '1';
                                                     -- Ready to start
                    busy <= '0';
                      state_next <= S_COUNT; -- Next state
51 🖨
                   if start = '1' then
52
53
                        counter_next <= (others => '0'); -- Reset counter
54 🖨
                    end if;
55 🖨
              when S COUNT =>
                   ready <= '0';
56
57
58
                    busy <= '1';
                                                     -- Busy
                   if comp = '0' then
                                                   -- Check compare input
-- Conversion done if comparator output is high
                        state_next <= S_DONE;
59 :
60
                end if;
61
                        counter_next <= std_logic_vector(unsigned(counter) + 1); -- Increment counter</pre>
62 🖨
63 🖨
              when S_DONE =>
                  ready <= '1';
64
                                                     -- Ready again
                   busy <= '0';
65
                    state_next <= S_IDLE;
66 🗀
                                                    -- Go to first state again
67 🖨
             end case;
68 🖨
         end process;
```

Figur 2 - FSM og ADC logik

## Step scaling blok

Vi benytter os af en step scaling blok til at få et output vi kan vise på vores display, vi tager antallet af steps ganget med vores R2R resolution, 13 mV, og derefter deler dem op i 4 outputs ved at tage modulus, for at få cifrene der hver skal bruges på de enkelte displays.

```
15 🖯 architecture Behavioral of scaling unit is
16 ;
       signal bin int : integer := 0;
17 begin
18 🖯
       process(scale in)
19
       begin
20
         bin int <= to integer((unsigned(scale in) * 13)); -- multiply by 13mV/bit
21
22
         -- Extract BCD digits
23 ;
         bcd3 <= std logic vector(to unsigned((bin int / 1000) mod 10, 4));</pre>
24
         bcd2 <= std logic vector(to unsigned((bin int / 100) mod 10, 4));</pre>
25
         bcdl <= std logic vector(to unsigned((bin int / 10) mod 10, 4));</pre>
26
         bcd0 <= std logic vector(to unsigned(bin int mod 10, 4));</pre>
27 🖨
       end process;
28 @ end Behavioral;
```

Figur 3 - Scaling\_unit logik

## **Simulering**

For at validere funktionaliteten af vores design blev der udført omfattende simuleringer ved hjælp af en testbench. Formålet med disse simuleringer var at verificere, at ADC'en fungerede som forventet i forskellige scenarier og ved forskellige inputsignaler.

#### Forventede resultater:


I simuleringen forventede vi, at når 'conv\_Start'-signalet blev aktiveret, ville ADC-enheden begynde en konverteringscyklus, hvilket ville resultere i aktivering af 'busy\_LED'-signalet. Derefter skulle ADC'en korrekt konvertere det analoge inputsignal og levere den tilsvarende digitale repræsentation på 'seven\_seg'-outputtet. Vi forventede også at observere, at når den aktuelle konvertering var afsluttet, ville 'ready\_LED'-signalet blive aktiveret for at indikere, at ADC'en var klar til en ny konvertering.

#### Aktuelle resultater:

Desværre opnåede vi ikke de forventede resultater i vores simuleringer. Vi observerede, at 'conv\_start' blev aktiveret korrekt en gang, men derefter blev værdien på 'seven\_seg'-displayet konstant og uændret, og viste blot 0. Dette var ikke den forventede adfærd, da vi forventede, at 'seven\_seg'-displayet skulle vise en korrekt digital repræsentation af det analoge inputsignal efter en vellykket konvertering i ADC'en.

```
51
             -- Stimulus process
52 🖯
             stim_proc: process
53
             begin
54
                 -- Reset the system
     0
55 ;
                 rst <= '1';
     0
56
                 wait for 40 ns;
     0
57
                 rst <= '0';
58
                 wait for 40 ns;
59
60
                 -- Start a conversion
     0
61
                 conv start <= '1';
     0
62
                 wait for 60 ns;
     0
63
                 conv start <= '0';
64
65
                 -- Simulate the comparator response with fixed value for testing
66 🖨 🔘
                 for i in 0 to 7 loop
     0
67
                     wait until (r2r ctrl /= "00000000" and busy LED = '1');
     0
68
                     wait for 100 ns;
69
70
                     -- Simulate comparator signal based on expected output value (e.g., 128)
                     if unsigned(r2r_ctrl) >= 128 then
71 Ö O
72
     \circ
                         adc_channel <= "10";
73
                     else
74 :
     0
                         adc_channel <= "00";
75 🖒
                     end if;
76
77
                     wait for 100 ns;
78 🖨
                 end loop;
79
80
                 -- Wait for the conversion to complete
81 :
                 wait until ready_LED = '1';
82
83
                 -- Check the result in `seven_seg` output
     0
84
                 wait for 50 ns;
     0
85
                 assert seven_seg = "0111111"; -- Expected 7-segment code for '1' (LSB)
     0
86
87
88 🗇 🔘
             end process;
          end Behavioral:
```

Figur 4 - Testbench process

 

Figur 5 - Simulering

Under simuleringen initialiseres en sekvens af handlinger, der simulerer ADC'ens drift. Først udløses en nulstilling for at sikre, at systemet starter i en kendt tilstand. Derefter aktiveres en konverteringscyklus ved at sætte 'conv\_start' signalet højt i en bestemt periode, hvilket simulerer starten af en analog-til-digital konvertering. Efter denne periode deaktiveres 'conv\_start'-signalet igen.

Herefter simuleres ADC'ens respons på det analoge inputsignal. En løkke genererer en række simuleringer af ADC'ens konvertering. I hver iteration af løkken simuleres ADC'ens adfærd, herunder vurdering af den analoge inputværdi, konvertering af denne værdi til en digital repræsentation og angivelse af, om ADC'en er klar til en ny konvertering.

Desværre lykkedes det ikke under simuleringen at opnå de forventede resultater. På trods af gentagne forsøg blev det observeret, at 'ready\_LED'-signalet forblev aktivt hele tiden, hvilket indikerede, at ADC'en ikke registrerede, at konverteringscyklussen var fuldført. Desuden blev det bemærket, at outputtet på 'seven\_seg' displayet forblev uændret og viste en konstant værdi, hvilket indikerer, at ADC'en muligvis ikke korrekt håndterede det analoge inputsignal.

# Realisering


Systemet er opbygget omkring to centrale komponenter: ADC-enheden og scaling unit'en.

ADC-enheden fungerer som indgangsporten til digitalisering af det analoge inputsignal. Den styrer modtagelsen af input signaler som 'clk' (ur), 'reset' (nulstilling), 'start' (start konvertering), 'comp' (komparationsinput fra R2R) og 'en' (aktivering af ADC'en). Derudover genererer den output signaler som 'ready' (klar til ny konvertering) og 'busy' (beskæftiget med konvertering). ADC'en spiller en afgørende rolle i at omsætte det kontinuerlige analoge input til en diskret digital repræsentation.

I vores system, hvor ADC'en opererer med et spændingsområde fra 0 til 3.3 volt og en opløsning på 8 bit (256 mulige trin), er det vigtigt at forstå, hvordan hver digital enhed, der læses fra ADC'en, korrelerer med ændringer i det analoge inputsignal. Med et spændingsområde fra 0 til 3.3 volt repræsenterer hver step i ADC'ens output en ændring på ca.  $\frac{3.3 \, volt}{256} \approx 0.01289 \, volt/step$  hvilket svarer til cirka 13 millivolt (mV) pr. trin.

Dette betyder, at systemet er i stand til at måle ændringer i det analoge input signal med en opløsning på omkring 13 mV pr. trin, hvilket giver en måling inden for det specificerede spændingsområde. Denne evne til at konvertere spændingsændringer til digitale værdier med en sådan præcision er afgørende for mange applikationer, hvor nøjagtig og pålidelig dataopsamling er nødvendig.

### Schematic

 

Figur 6 - Schematic

#### Demo

Til vores rapport inkluderer vi en demonstrationsvideo af vores projekt "Finite State Machine Analog-To-Digital Converter". I videoen demonstreres kredsløbets funktionalitet i en praktisk kontekst ved at visualisere, hvordan tælleren øges, og derefter stoppes, når 'comp'-signalet går lavt.

#### Demonstration på artyboardet:

https://www.youtube.com/watch?v=uHrZtQXIYug&ab channel=Danni

#### **Constraints**

I vores constraint-fil definerer vi de nødvendige hardwarekrav til FPGA'en, herunder pin-tildelinger og timing-specifikationer. Ved hjælp af 'set\_property'-kommandoer tildeler vi specifikke funktioner til FPGA-pins, såsom clock, reset og diverse input/output signaler.

For clock-signalet opretter vi en clock-kilde med en fastsat periode på 10 ns, navngivet 'sysClk'. Dette sikrer en driftsfrekvens på 100 MHz, som er i overensstemmelse med vores designkrav.

Herefter specificerer vi individuelle pins for hver komponent, herunder 7-segment displays, displaydrivere, LEDs, R2R-ladningen, R2R-komparatoren og knapperne. Hver pin konfigureres med I/O-standarden LVCMOS33 for at sikre korrekt signalrouting og funktionalitet mellem FPGA'en og de tilsluttede enheder.

For eksempel tildeler vi pins til hvert segment af 7-segment displays samt displaydrivere, LED'er og knapper ved hjælp af 'set\_property'-kommandoer. Disse tildelinger sikrer korrekt funktionalitet og interaktion med det omgivende kredsløb.

Samlet set giver constraint-filen en klar definition af FPGA'ens hardwarekrav og sikrer, at designet opfylder de nødvendige hastigheds- og funktionalitets-specifikationer.

```
create clock -period 10.000 -name sysClk -waveform {0.000 5.000} [get ports {clk}]
 5 ## buttons
10 ## Switches
14 set property -dict { PACKAGE_PIN Al0 IOSTANDARD LVCMOS33 } [get ports { val_in[3] }]; # Writedata
15
16  ## LEDs
19
20 | ## 7 segments drivers
24 set_property -dict { PACKAGE_PIN J15 | IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { an[3] }]; # driver 3
25
26 : ## 7 segment
31 set_property -dict { PACKAGE_PIN U13 IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { sseg[4] }]; #Assign C
32 set property -dict { PACKAGE_PIN V11 IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { sseg[5] }]; #Assign B
```

Figur 7 - Constraints fil

## **Konklusion**

I vores laboratorieøvelse har vi udviklet og implementeret en analog-til-digital omformer FSM (Finite State Machine) med en ADC ved hjælp af VHDL, som kan konvertere et analogt input signal til en digital værdi, der vises på et 7-segment display. Ved at bruge Analog Discovery til at generere analoge spændinger har vi skabt en realistisk testplatform for vores ADC-system.

Vores design inkluderer centrale blokke som ADC-enheden, scaling unit'en og display multiplexer med 7-segment dekoder. Desværre opnåede vi ikke de forventede resultater under simuleringen, da displayet viste en konstant værdi i stedet for at afspejle det analoge input signal korrekt.

En central del af vores design var implementeringen af FSM, der styrer konverteringsprocessen og organiserer forskellige tilstande og overgange. FSM'en

fungerede som hjernen i vores ADC-controller og sikrede en struktureret og pålidelig konverteringsproces